

# Il progetto dei circuiti

M. Rebaudengo, M. Sonza Reorda,  
Luca Sterpone

Politecnico di Torino  
Dip. di Automatica e Informatica



# **I circuiti**


**La tecnologia dei semiconduttori permette oggi di realizzare circuiti estremamente complessi, caratterizzati da**

- **Grandissima potenza di calcolo, grazie a**
  - **Elevato numero di transistor (centinaia di miliardi)**
  - **Elevata frequenza di funzionamento (vari GHz)**
- **Ingombro ridotto (qualche cm<sup>2</sup>)**
- **Costo relativamente ridotto (da qualche centesimo a qualche centinaio di \$).**

# Il progetto dei circuiti

**Il progetto di un singolo circuito elettronico può richiedere centinaia di anni-uomo, coinvolge aziende diverse e si basa su strumenti e processi molto sofisticati.**

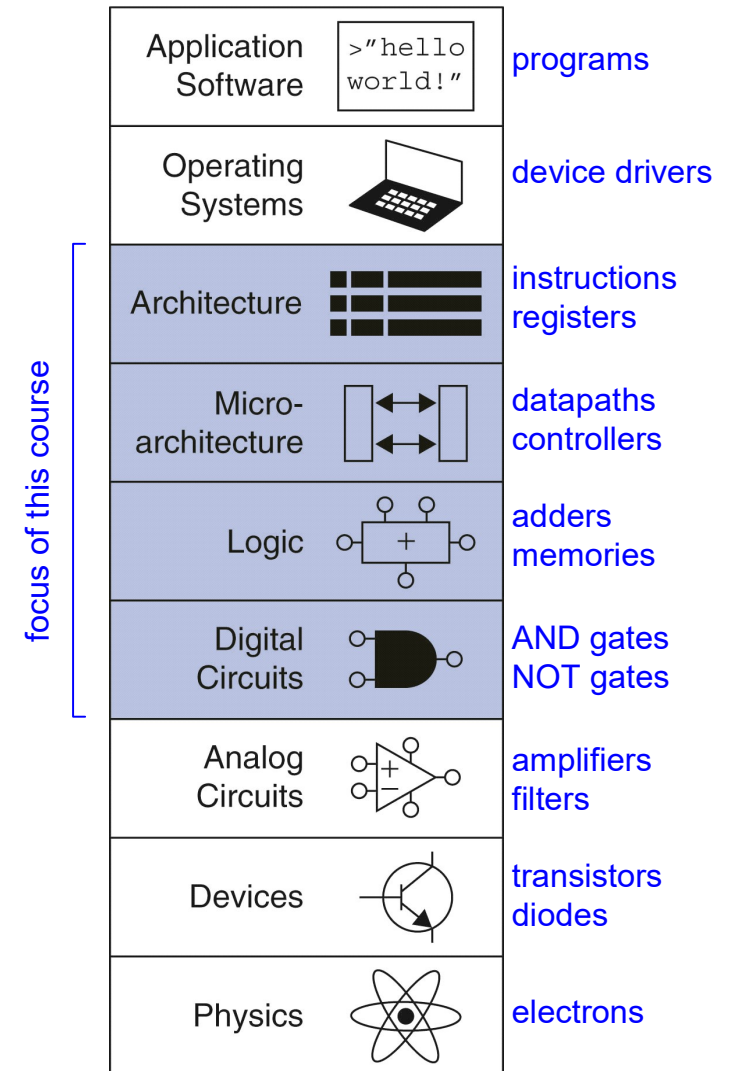**È fondamentale un approccio gerarchico, in cui ciascun gruppo di progettisti lavora al livello più appropriato.**



# Tensioni e bit

**I circuiti elettronici ricevono segnali elettrici in ingresso e producono segnali elettrici in uscita. Le elaborazioni interne si basano ancora su segnali elettrici.**


**Convenzionalmente si assume che**

- una tensione analoga a quella di alimentazione corrisponda ad un valore logico «1»**
- una tensione analoga a quella della massa corrisponda a un valore logico «0».**

# Le porte logiche

La tecnologia permette di realizzare su silicio le porte logiche elementari.


**AND**

 

$$Z = X_1 X_2 = X_1 \wedge X_2$$

0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


**OR**

 

$$Z = X_1 + X_2 = X_1 \vee X_2$$

0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

**NOT**

 


$$Z = \overline{X} = X'$$

0	1
1	0

# Le porte logiche (II)

Combinando opportunamente le porte logiche elementari se ne ottengono altre largamente usate.


**NAND**

 

$$Z = \overline{x_1 x_2} = \overline{x_1 \wedge x_2}$$

0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


**NOR**

 

$$Z = \overline{x_1 + x_2} = \overline{x_1 \vee x_2}$$

0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

**EXOR**

 



$$Z = x_1 \oplus x_2$$

0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

# Circuiti combinatori

Connettendo insieme opportune porte logiche si può realizzare un circuito *combinatorio*, in cui cioè i valori delle uscite dipendono esclusivamente dai valori applicati sui suoi ingressi in quell'istante.

Esempio: comparatore

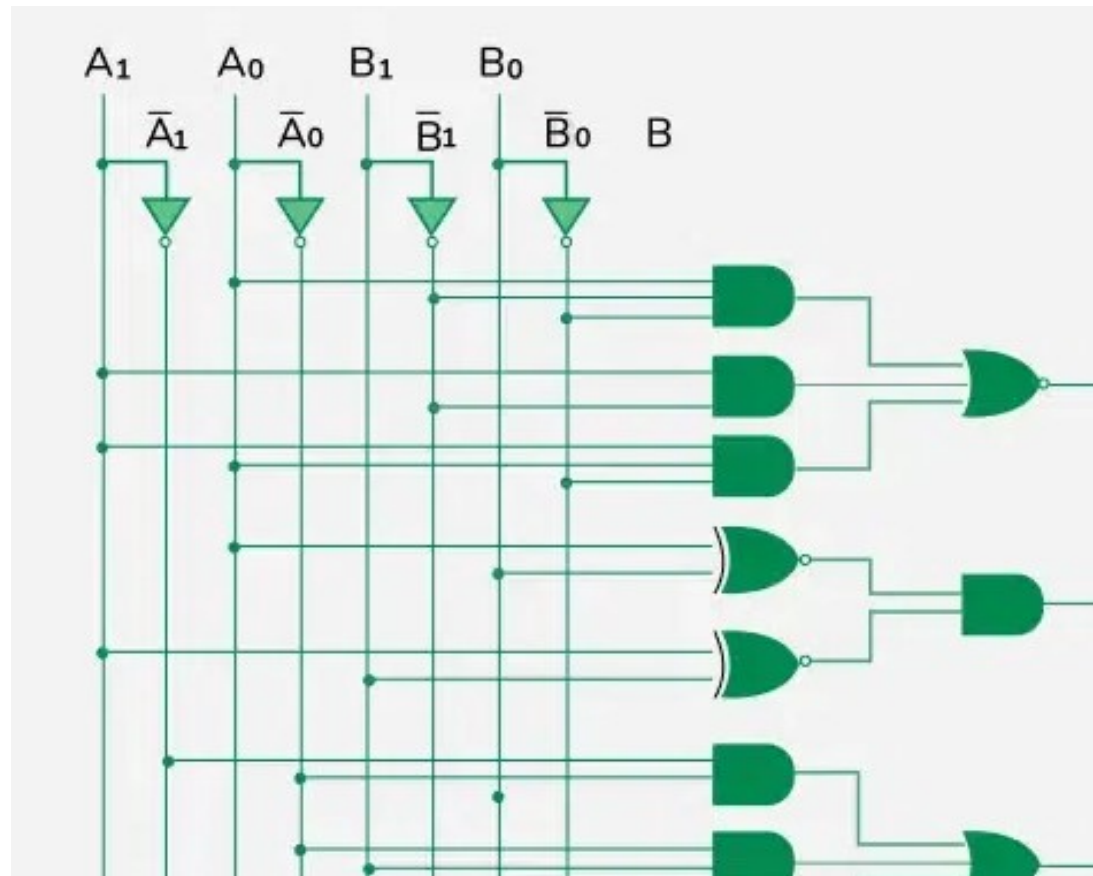 

# Progetto di circuiti combinatori



**Data una funzione Booleana (ad esempio sotto forma di tavola di verità), esistono strumenti software che permettono di generare il circuito combinatorio minimo (ossia composto dal minimo numero di porte logiche) che la implementa.**



# Circuiti sequenziali

Un circuito si dice sequenziale se i valori delle sue uscite dipendono sia dai valori applicati in quel momento ai suoi ingressi, sia dai valori applicati ai suoi ingressi negli istanti precedenti.

**Esempio: contatore**

  


# Flip Flop

Per realizzare un circuito sequenziale è necessario un modulo denominato *flip flop*, anch'esso composto da porte logiche.

La versione più comune di flip flop è il tipo D.

 Ad ogni fronte di salita del segnale di clock il flip flop memorizza il valore presente sull'ingresso D. L'uscita Q mostra il valore memorizzato.



# **Progetto di circuiti sequenziali**

**Date le specifiche di un circuito sequenziale (ad esempio sotto forma di grafo degli stati), esistono strumenti software che permettono di generare il circuito sequenziale minimo (ossia composto dal minimo numero di flip flop e di porte logiche) che le implementa.**

**Un circuito sequenziale implementa una Macchina a Stati Finiti (Finite State Machine, o FSM).**

# Progetto a livello di registri

## Caratteristiche:



- l'unità di dato manipolata è la parola
- i componenti usati nel progetto sono blocchi (combinatori o sequenziali) per la memorizzazione o la trasformazione di parole
- in alcuni casi può essere utile adottare un'algebra booleana operante su vettori di bit; le funzioni utilizzate sono quindi

$$x:(B^m)^n \rightarrow B^m$$

# Componenti

- **Componenti combinatori**
  - **Porte logiche operanti su parole**
  - **Multiplexer**
  - **Decodificatori e codificatori**
  - **Moduli aritmetici (ALU, sommatori, ecc.)**
- **Componenti sequenziali**
  - **Registri**
  - **Contatori**
  - **FPGA**
  - **Bus**
  - **Memorie.**


# Porte logiche operanti su parole

  

# Multiplexer

Servono per connettere una fra  $k$  fonti di dato  $X_i$  a una destinazione, a seconda del valore di  $p$  segnali di selezione  $S$ , dove


$$k=2^p$$

 

# Multiplexer: funzione


La tavola della verità di un multiplexer  $2 \times 1$  con ingressi di dato  $X_0$  e  $X_1$ , ingresso di controllo  $S$  ed uscita  $Z$  è la seguente:

$S$	$Z$
0	$X_0$
1	$X_1$

 





# Multiplexer: $2 \times 1$ , 1 bit

 

# Multiplexer: $2 \times 1, 4$ bit

 

# Multiplexer: $8 \times 1$ , 1 bit

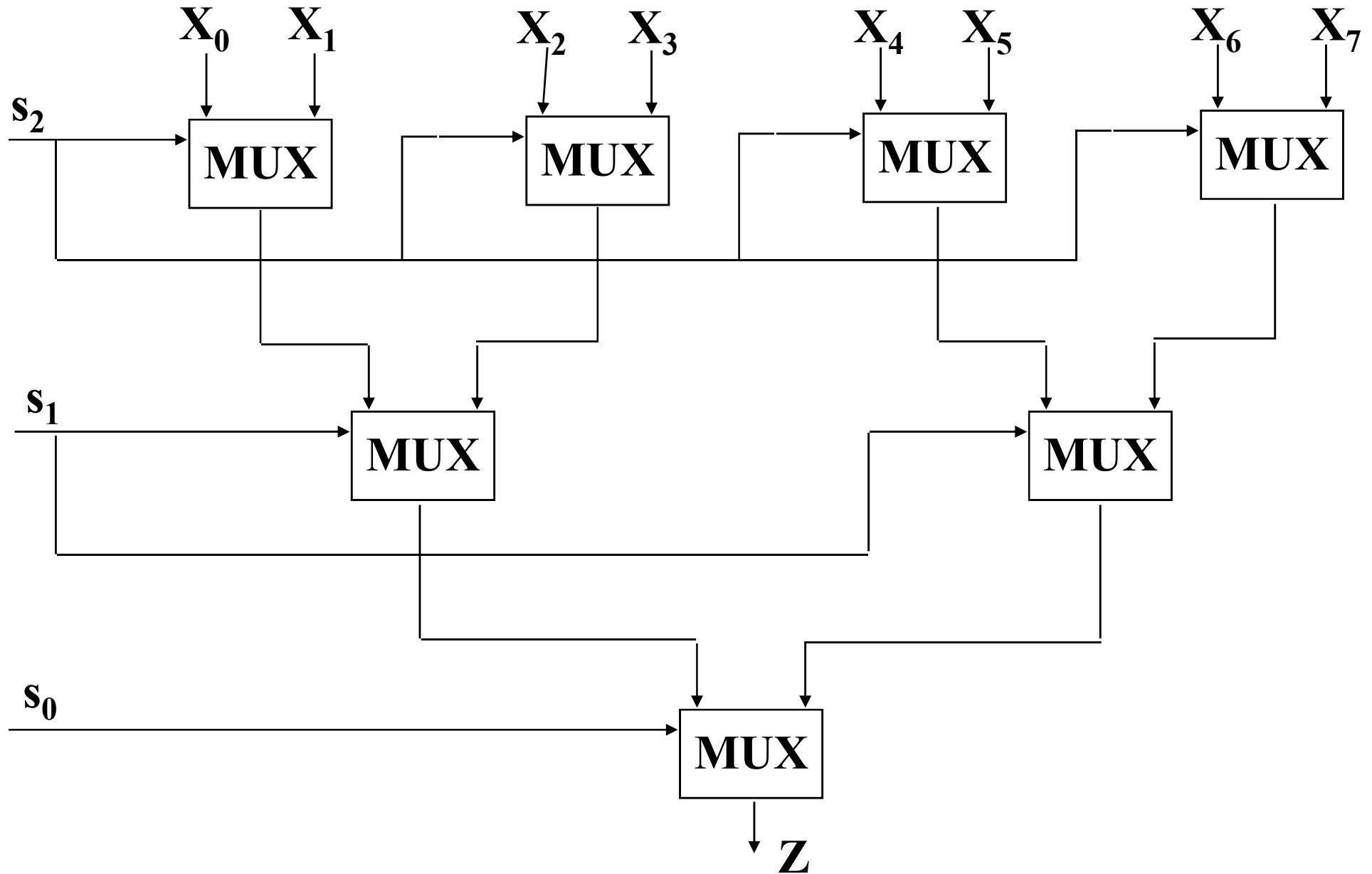


# Multiplexer: uso nella sintesi

Permettono l'implementazione di una qualsiasi funzione combinatoria.

$$Z=f(i_0,i_1,\dots,i_{n-1})$$

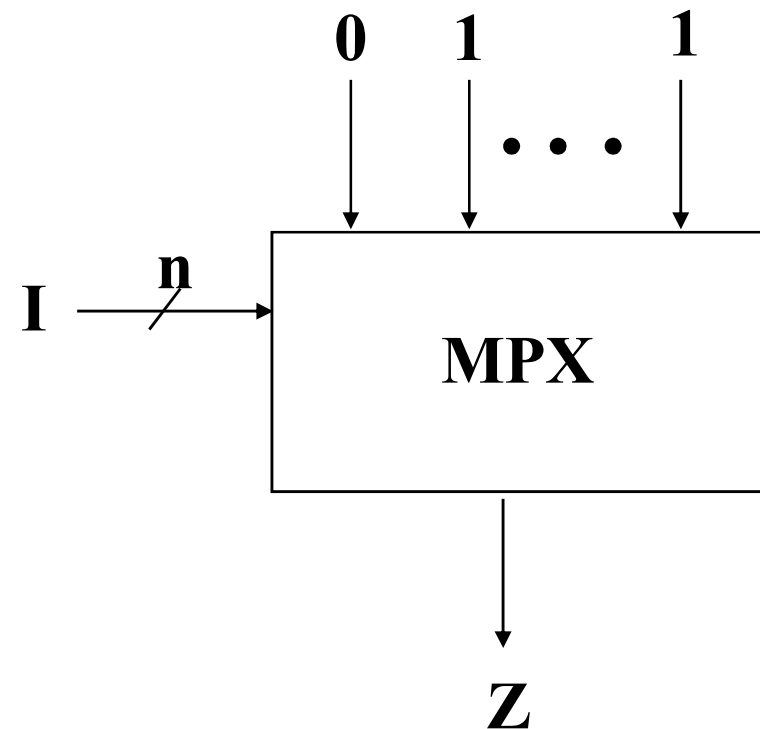
Ad ogni ingresso di dato  
corrisponde un minterm.



# Sintesi tramite multiplexer: esempio

Si vuole progettare un circuito con 4 ingressi a, b, c, d la cui uscita u valga 1 quando  $8 < (abcd) < 13$ .

Una possibile implementazione è

 


# Sintesi tramite multiplexer: esempio

Questo MPX può essere  
realizzato con un albero di 15  
MPX da 2 a 1.

Il costo totale in termini di  
porte logiche è quindi  $15 \times 4 =$   
60 porte logiche.


are un circuito con 4 ingressi a, b,  
u valga 1 quando  $8 < (abcd) < 13$ .

Una poss. implementazione è

 
 
# Decodificatori

Hanno  $n$  linee di ingresso e  $2^n$  linee di uscita; di queste è attiva solo quella di indice corrispondente al valore applicato in ingresso.




# Decodificatori

In alcuni casi esiste un segnale di enable; quando non è attivo nessuna uscita è attiva (qualunque sia il valore degli altri ingressi).

ingresso

 ingresso e  $2^n$  linee di uscita; di queste è attiva l'indice corrispondente al valore applicato in






# Decodificatori


La tavola della verità di un decodificatore  $2 \rightarrow 4$  è la seguente:

<b>X</b>	<b>e</b>	<b>Z</b>
<b>00</b>	<b>1</b>	<b>0001</b>
<b>01</b>	<b>1</b>	<b>0010</b>
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0100</b>
<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1000</b>
<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0000</b>


# Decodificatore 2→4

 

# Decodificatore 3 → 8

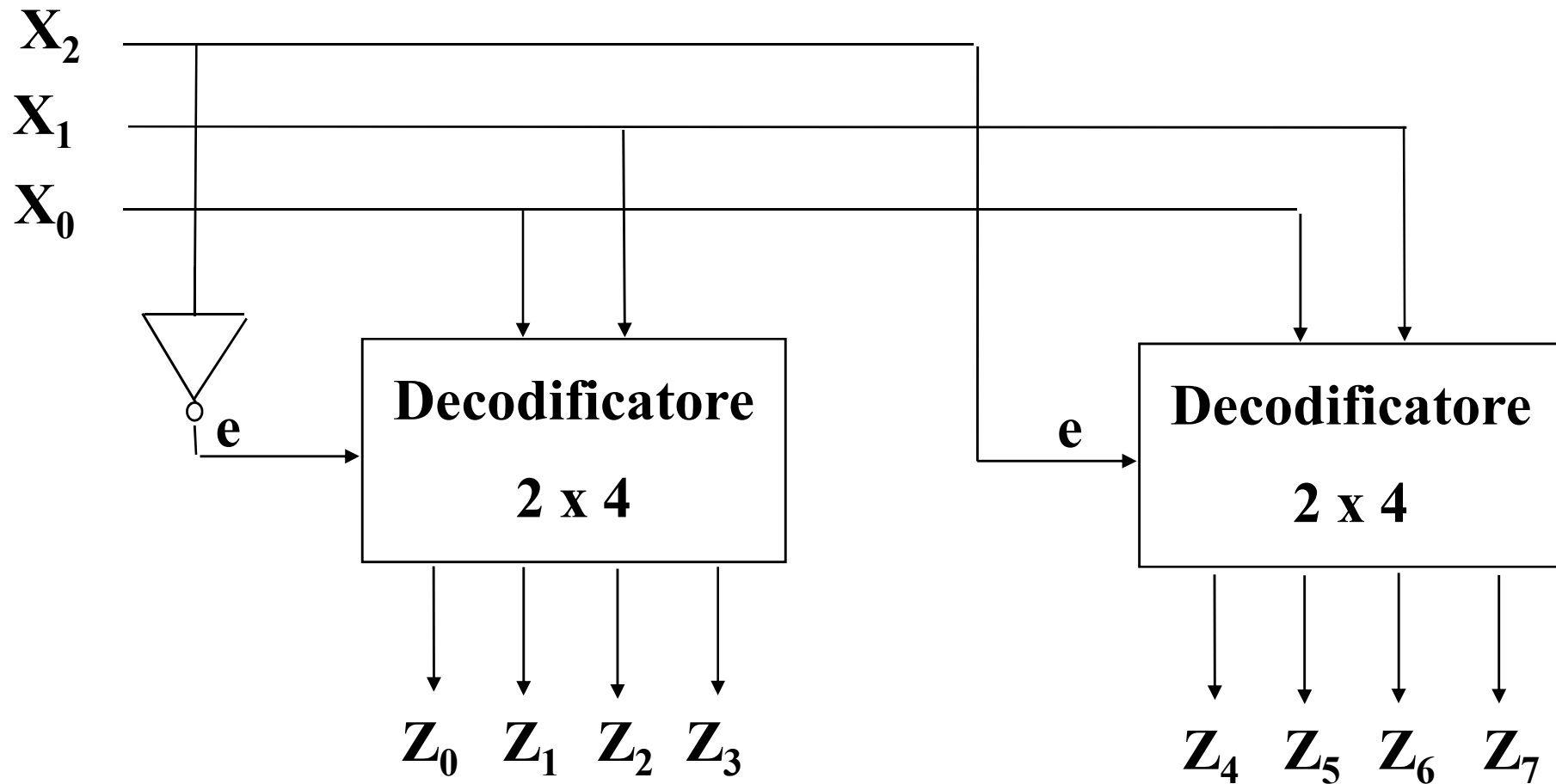


# Decodificatore 4 → 16

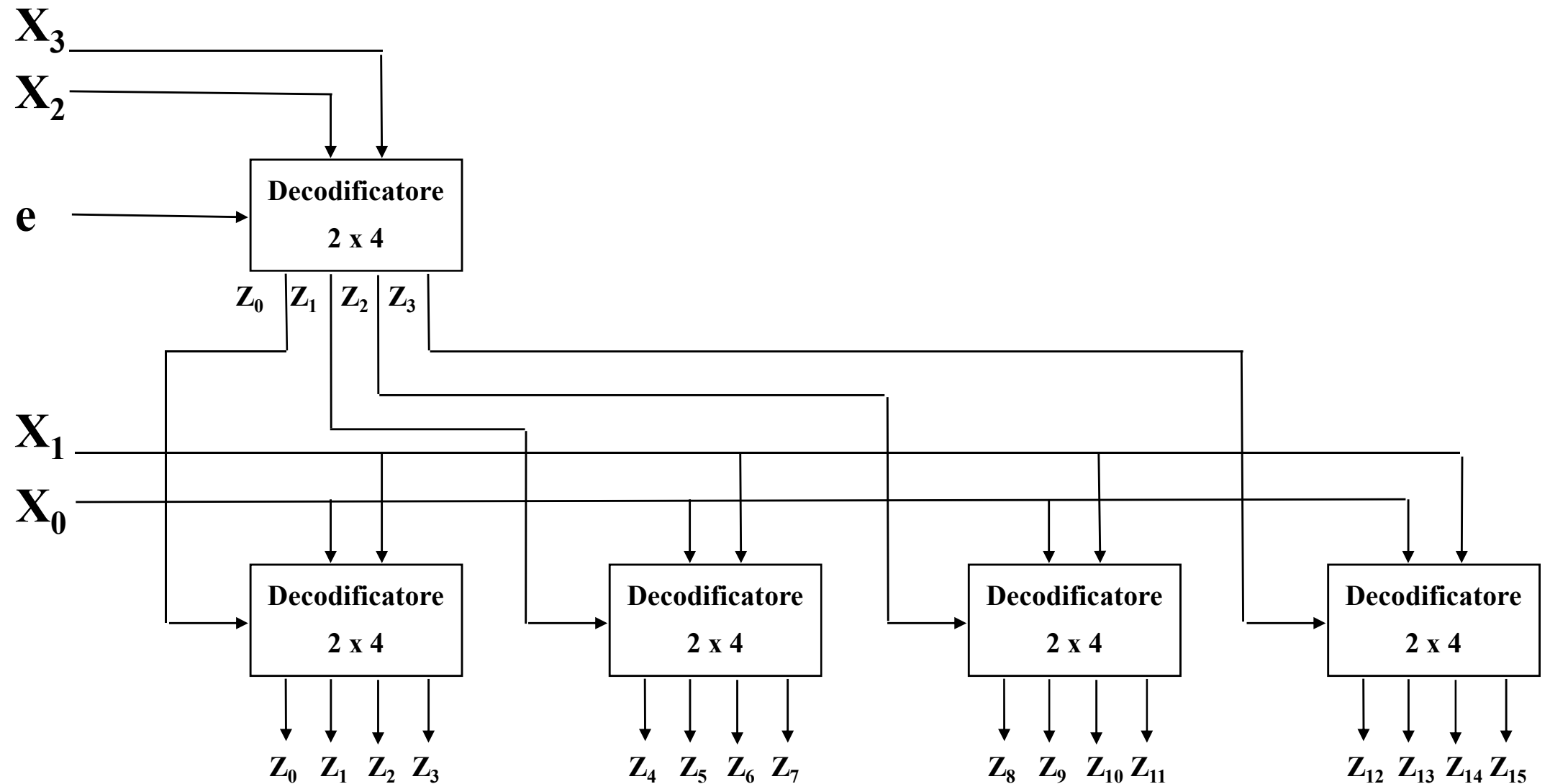
 
# Codificatori

Hanno  $2^k$  linee di ingresso e  $k$  linee di uscita.

Sulle linee di uscita compare (codificato) il valore corrispondente all'indice della linea di ingresso attiva.



# Codificatori: funzione

La tavola della verità di un codificatore  $4 \rightarrow 2$  è la seguente:

<b>X</b>	<b>Z</b>
<b>0001</b>	<b>00</b>
<b>0010</b>	<b>01</b>
<b>0100</b>	<b>10</b>
<b>1000</b>	<b>11</b>

# Codificatori prioritari

Se più di una linea di ingresso è attiva il risultato può essere scorretto, oppure può apparire il codice della linea attiva con priorità maggiore (*priority encoder*).

# Codificatori prioritari: funzione

La tavola della verità di un codificatore prioritario 4→2 è la seguente:

X	Z
0001	00
0010	01
0011	01
0100	10
0101	10
0110	10
0111	10
1 - - -	11



# ri prioritari: funzione

In alcuni casi si aggiungono due ulteriori segnali:


- Un segnale *enable*: quando è disattivo tutte le uscite sono 0
- Un segnale *input active*: va a 1 quando enable è attivo e almeno una linea è attiva

verità di un codificatore prioritario

4→2 è la seguente:

X	Z
0001	00
0010	01
0011	01
0100	10
0101	10
0110	10
0111	10
1 - - -	11

# Codificatore 8→3 con enable

 

# Moduli aritmetici

**Possono avere complessità variabile a seconda di**

- **tipo di dati supportati (interi, interi con segno, decimali)**
- **tipo di operazioni supportate (somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, operazioni trigonometriche)**
- **velocità (soluzioni combinatorie o sequenziali).**

# Sommatori

**Possono essere realizzati seguendo tre soluzioni alternative:**


- **sommatori seriali**
- **sommatori combinatori**
- **sommatori combinatori modulari.**

# Sommatore seriale

**Il Flip Flop memorizza il Carry di un bit e lo riporta sul bit successivo durante il successivo periodo di clock.**

**All'inizio il FF deve venire azzerato.**

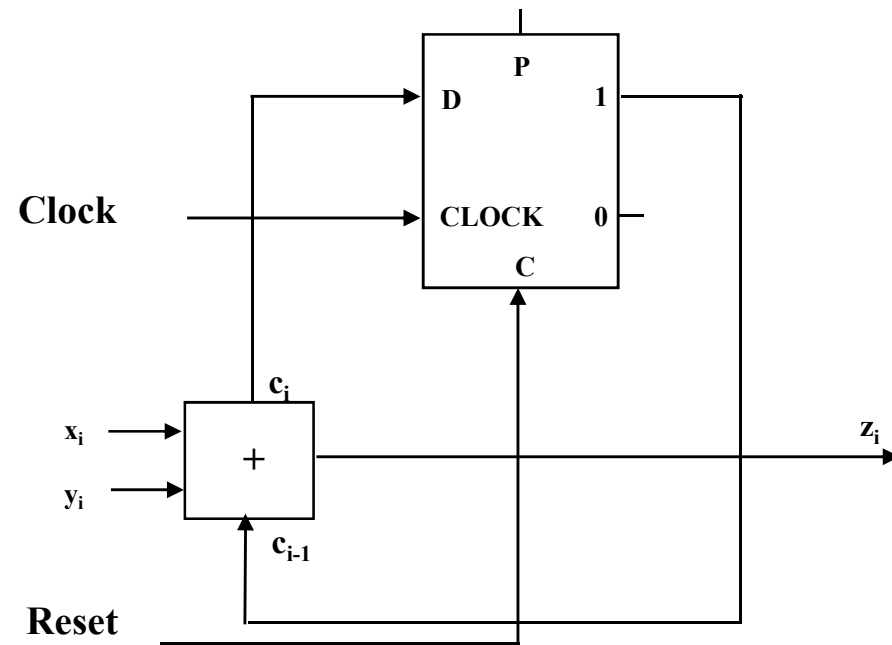**È la soluzione che richiede in termini di porte logiche il costo minimo, indipendente da  $n$  (dimensione degli operandi); in compenso rappresenta la soluzione con il massimo tempo di risposta (pari a  $n$  periodi di clock).**



# Sommatore combinatorio

La soluzione più vantaggiosa in termini di tempo richiesto è quella rappresentata da un circuito a 2 livelli progettato ad hoc per sommare 2 numeri su  $n$  bit e produrre  $n+1$  bit di uscita.

Un simile circuito può essere sintetizzato a partire dalla tavola di verità, oppure dall'espressione booleana corrispondente alla funzione somma.

Tale soluzione

- è quella ottima in termini di costo hw e di velocità
- richiede di eseguire il progetto per ogni specifico valore di  $n$ .

# Sommatore combinatorio modulare

Più frequentemente si segue un approccio modulare:

- si suddividono i 2 numeri  $X$  e  $Y$  da sommare in bit ( $X_i, Y_i$ )
- si sommano tra loro le coppie  $X_i, Y_i$ , partendo dai bit meno significativi
- si combinano i risultati tenendo conto dei riporti.


L'approccio modulare è basato su un circuito elementare denominato *full-adder*.

# Full-Adder

Calcola la somma di 2 bit  $x_i$ ,  $y_i$  e di un carry in ingresso  $c_i$  producendo un bit di risultato  $z_i$  ed un bit di carry  $c_{i+1}$ :



$$z_i = x_i \oplus y_i \oplus c_i$$
$$c_{i+1} = x_i y_i + x_i c_i + y_i c_i$$

A	B	Carry-In	Sum	Carry-Out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 



# Full-Adder: possibile implementazione

  


# Ripple Carry Adder

Somma 2 numeri su  $n$  bit utilizzando una logica esclusivamente combinatoria.

È costruito connettendo in cascata  $n$  full-adder.

Il tempo richiesto per la generazione dell'ultimo carry è pari a  $nd$ , ove  $d$  è il ritardo del singolo modulo.

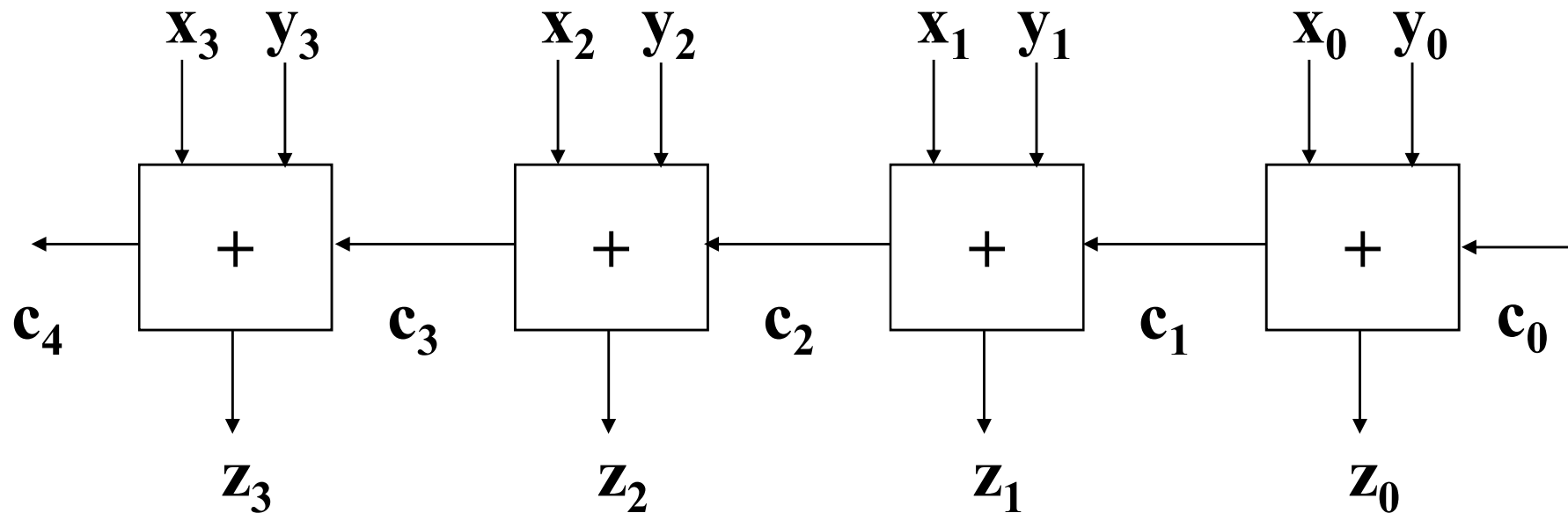Il costo in termini di hardware è proporzionale a  $n$ .



# Sommatore con carry-lookahead

Rappresenta ancora una soluzione combinatoria modulare, alternativa a quella basata sul ripple carry adder.

Permette di ridurre il ritardo nella generazione del risultato, dovuto al fatto che ogni modulo deve attendere il carry generato dal modulo precedente.

Il *Carry-Lookahead Generator* è un circuito in grado di generare il bit di carry di ogni modulo sulla base dei segnali che gli vengono in parallelo da tutti i moduli.

Questi sono una versione modificata di full-adder in cui vengono generati 2 segnali particolari:

$$g_i = x_i y_i$$

$$p_i = x_i + y_i$$

# Carry-Lookahead Generator

Il carry out del singolo modulo è dato da

$$c_{i+1} = x_i y_i + x_i c_i + y_i c_i = g_i + p_i c_i$$

Analogamente

$$c_i = g_{i-1} + p_{i-1} c_{i-1}$$

Sostituendo

$$c_{i+1} = g_i + p_i g_{i-1} + p_i p_{i-1} c_{i-1}$$

Ad esempio in un sommatore con carry-lookahead da 4 bit si ha:

$$c_1 = g_0 + p_0 c_{in}$$

$$c_2 = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_{in}$$

$$c_3 = g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 c_{in}$$

$$c_4 = g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0 + p_3 p_2 p_1 p_0 c_{in}$$


# Significato di $g_i$ e $p_i$

**I due coefficienti  $g_i$  e  $p_i$  derivano il loro nome dal fatto che permettono**

- la generazione ( $g_i$ )**
- la propagazione ( $p_i$ )**

**dei segnali di carry relativi ai vari moduli.**

# Implementazione

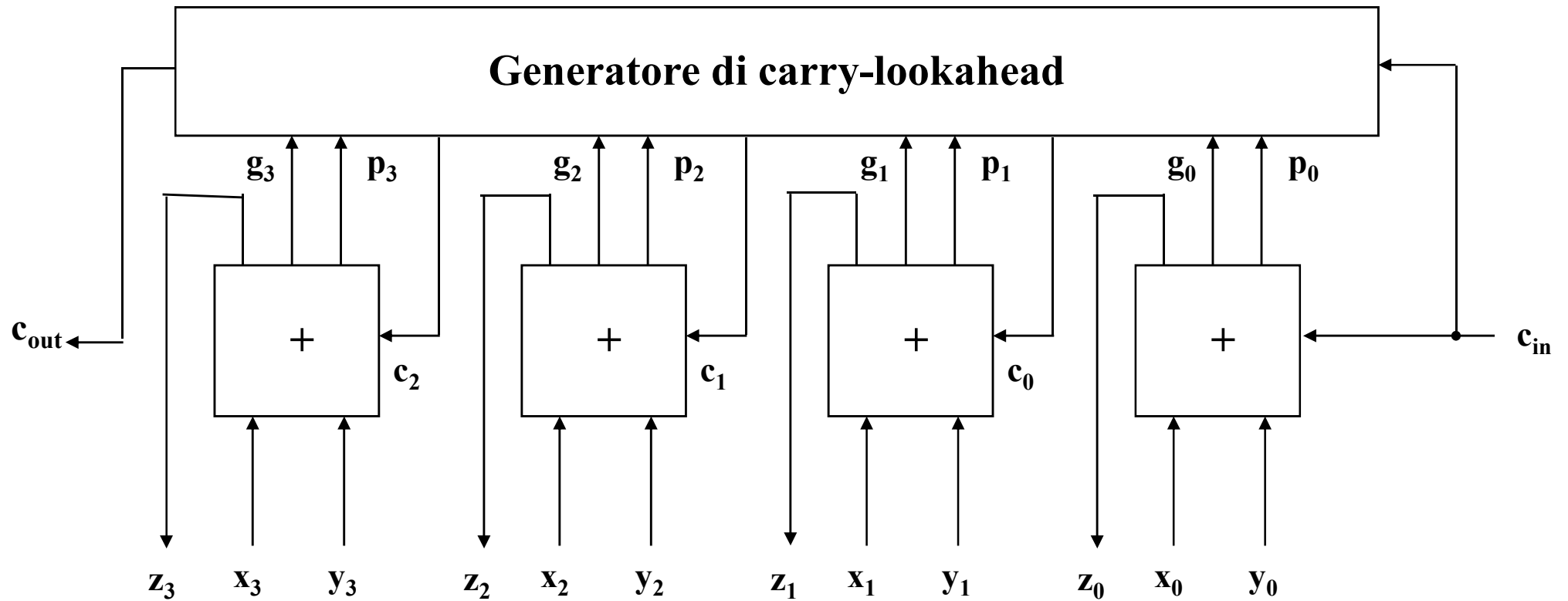

# Vantaggi

Detto  $d$  il ritardo introdotto da un circuito a 2 livelli, il ritardo di un sommatore con carry-lookahead è pari a  $3d$ .

# Svantaggi

Il costo in termini hardware cresce in maniera esponenziale con  $n$ .

Per questo il metodo è in genere inapplicabile per valori di  $n$  elevati.

# Approccio misto

Può essere utilizzato per sommare numeri su  $n$  bit, con  $n$  grande.


Vengono utilizzati  $m=n/k$  carry-lookahead adder, ognuno in grado di sommare un gruppi di  $k$  bit, e un ripple-adder per riportare i carry da un carry-lookahead adder all'altro.

Se ci sono  $m$  carry-lookahead adder il ritardo complessivo sarà  $m \times 3 \times d$ .


Ad esempio se  $n=12$ , e  $m=3$ , il ritardo è pari a  $9d$  con l'approccio misto, mentre è  $12d$  con un ripple-carry-adder.



# Implementazione (esempio)

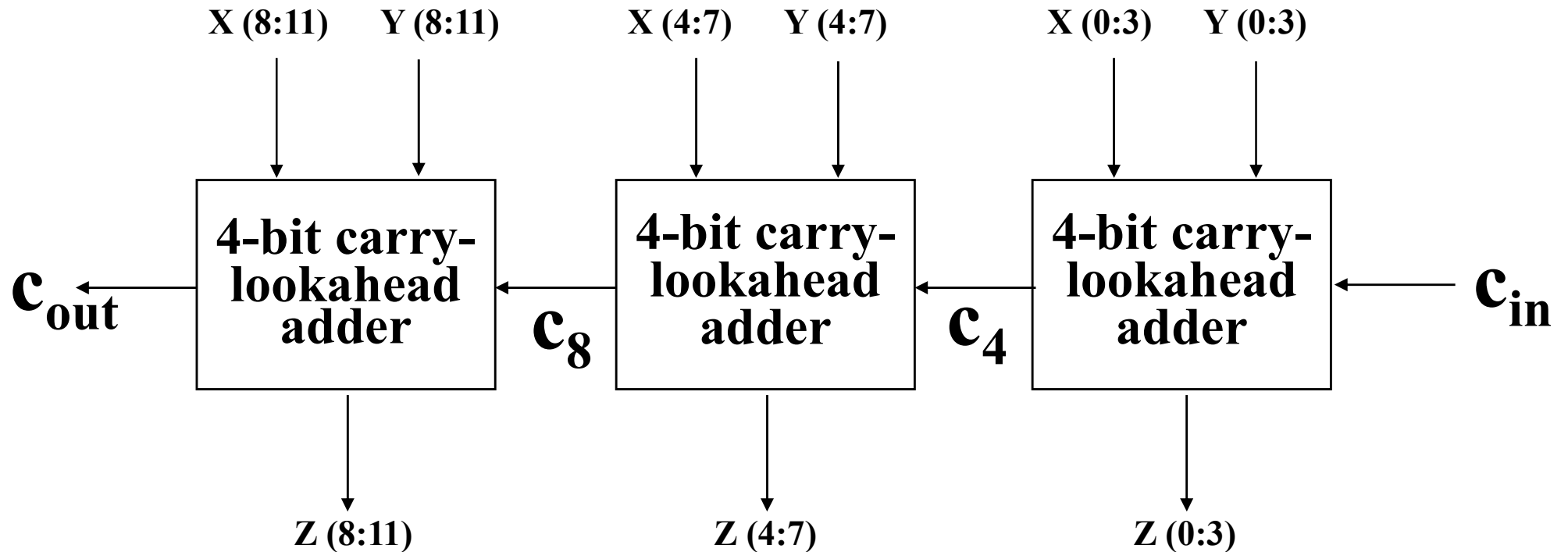


# Sommatore a 4 bit

 


# ALU

 **Le Unità Aritmetico Logiche (ALU) sono moduli combinatori che integrano in un unico blocco le principali funzioni aritmetiche e logiche (tipicamente somma, sottrazione, negazione, and, or, not, exor).**



# ALU

 **Le Unità Aritmetico Logiche (ALU) sono moduli combinatori che integrano in un unico blocco le principali funzioni aritmetiche e logiche (tipicamente somma, sottrazione, negazione, and, or, not, exor).**




# ALU


I segnali di controllo determinano la funzione che deve essere svolta dalla ALU.

funzioni aritmetiche e logiche (tipicamente somma, sottrazione, negazione, and, or, not, xor).

 Aritmetico Logiche (ALU) sono moduli che integrano in un unico blocco le




# Comparatore a 4 bit

 


Quando il segnale di enable non è attivo nessuna uscita è attiva (qualunque sia il valore degli altri ingressi).

# Comparatore a 4 bit

 


# Connessione di comparatori

 




# Registro a m bit

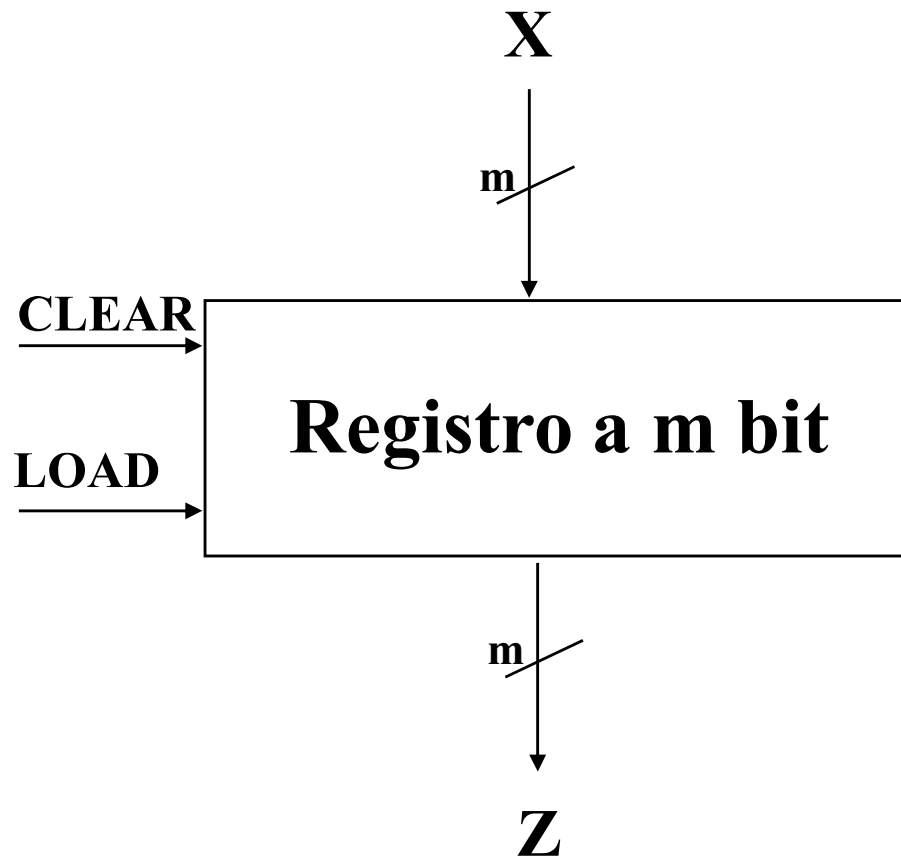


# Registro a 4 bit (II)

 


# Registri a scalamento (*Shift Register*)


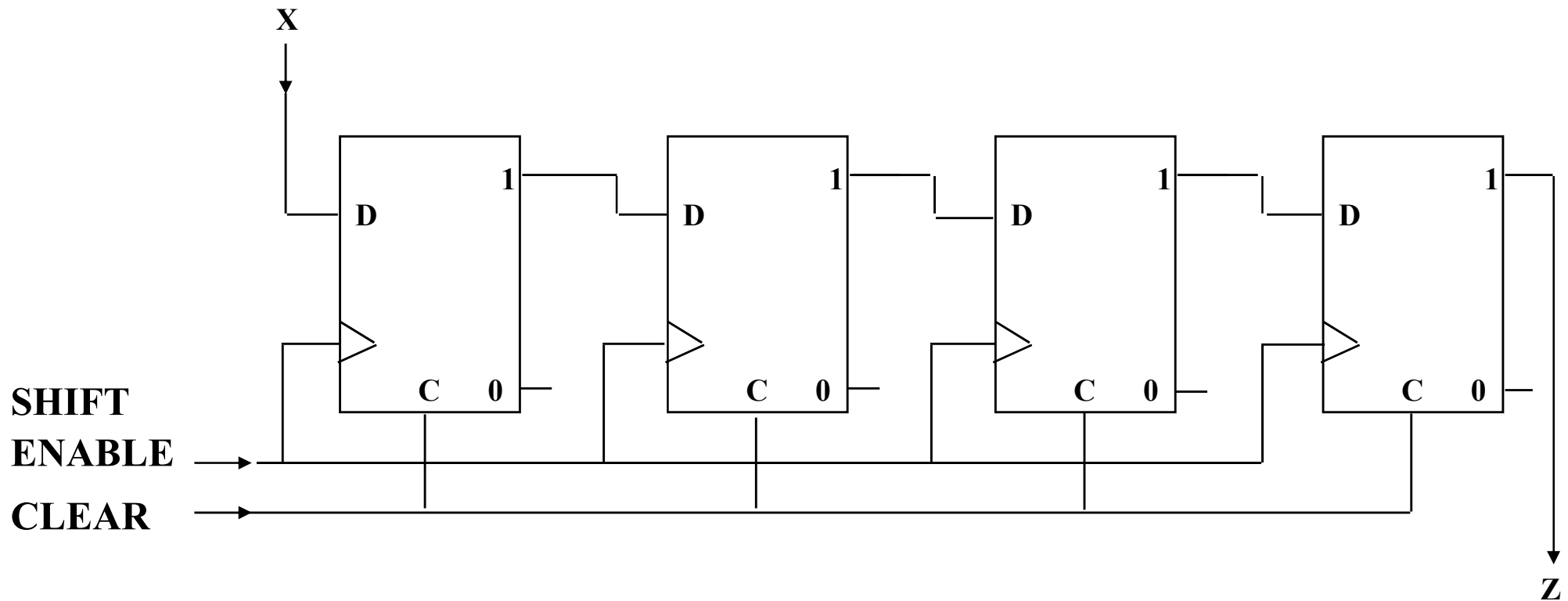
# Registro a scalamento a 4 bit: realizzazione



# Registro a scalamiento universale

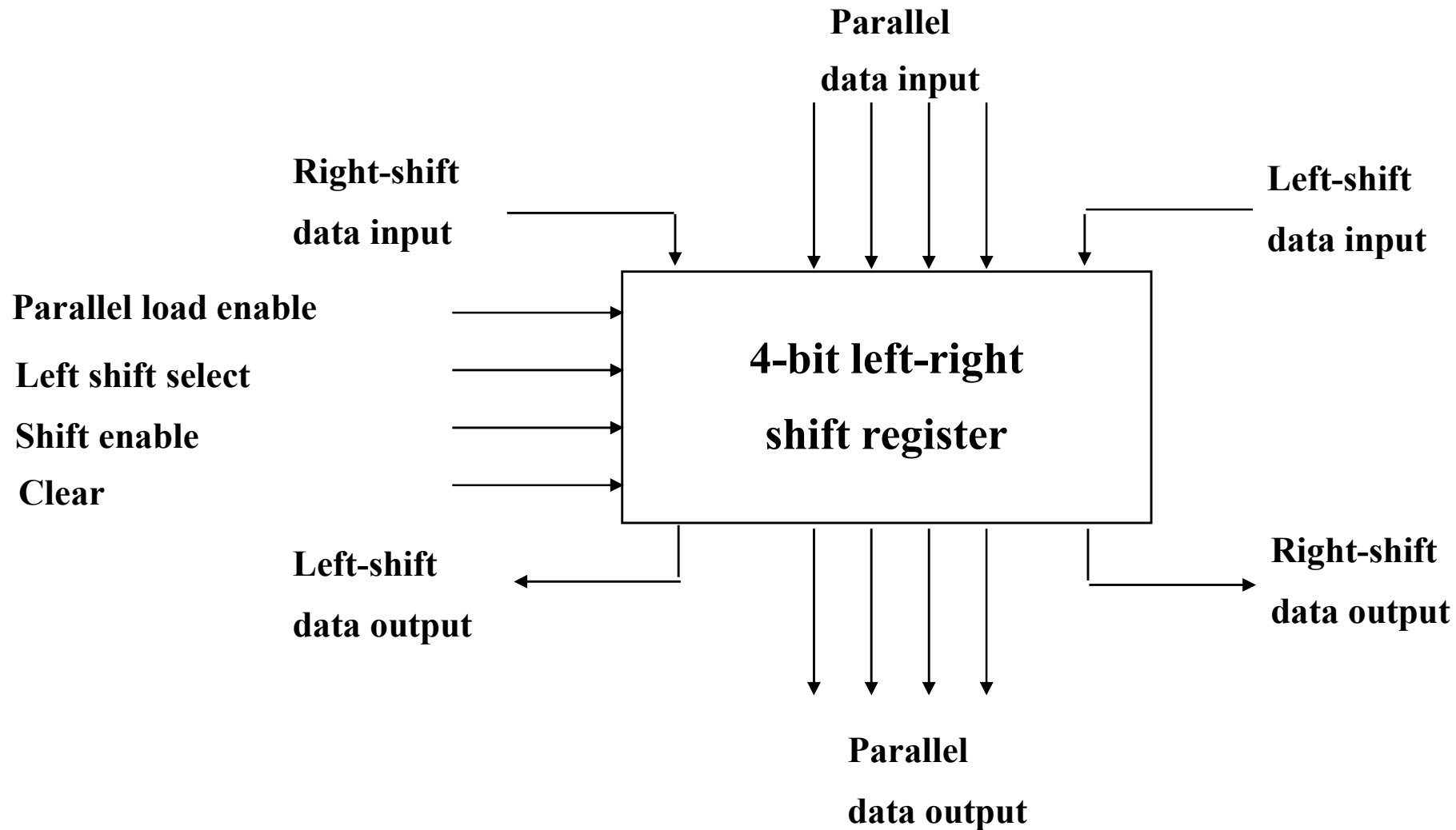

# Usi dei registri a scalamento

## Esempi

- memorizzazione di dati seriali (FIFO)
- conversione seriale-parallelo e parallelo-seriale
- moltiplicazione e divisione di numeri in fixed-point senza segno.

# Contatori


**Evolgono attraverso  $k$  stati in risposta a  $k$  impulsi in ingresso**

**La codifica degli stati permette di contare il numero di impulsi**

**Tipologie:**

- ***up-down counter*: possono contare avanti e indietro**
- ***programmable counter*: il valore del modulo può essere modificato**
- ***binary/decimal/gray/BCD counter*: possono contare in binario/decimale/gray/BCD.**

# Contatore semplice

 



# Usi dei contatori

## Esempi


- come *Program Counter* in una macchina a stati
- per la generazione di segnali di temporizzazione (*divisori di frequenza*)
- come contatori di eventi.

# Collegamento in cascata

Se si hanno a disposizione contatori di una certa dimensione è possibile costruire contatori di dimensione maggiore.
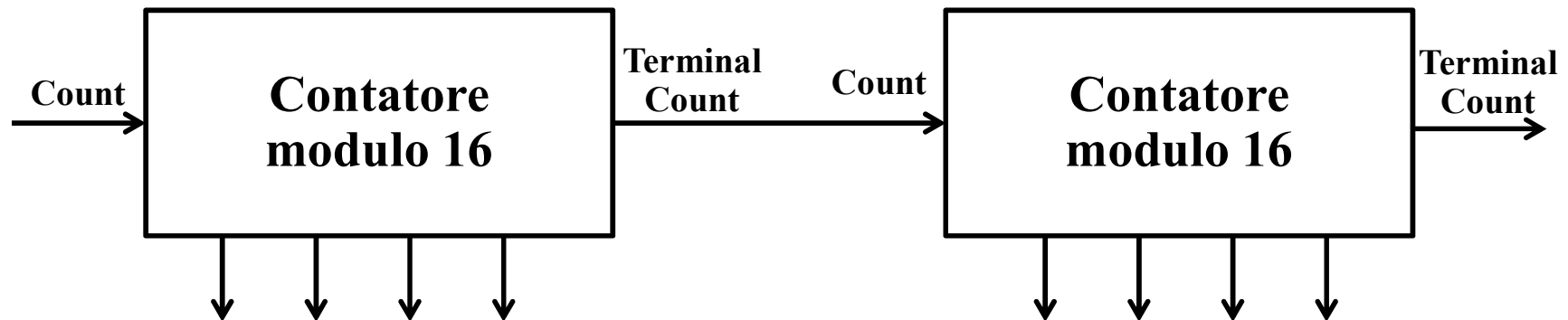
## Esempio

Si vuole costruire un contatore modulo 256 utilizzando due contatori modulo 16.




# Contatori:

## modalità di realizzazione


Esistono due principali modalità di realizzazione:

- *ripple counter* (o *asincroni*)
  - hanno un ritardo dipendente dalla lunghezza
- *contatori sincroni*
  - tutte le uscite assumono contemporaneamente il valore corrente.

# Contatore asincrono

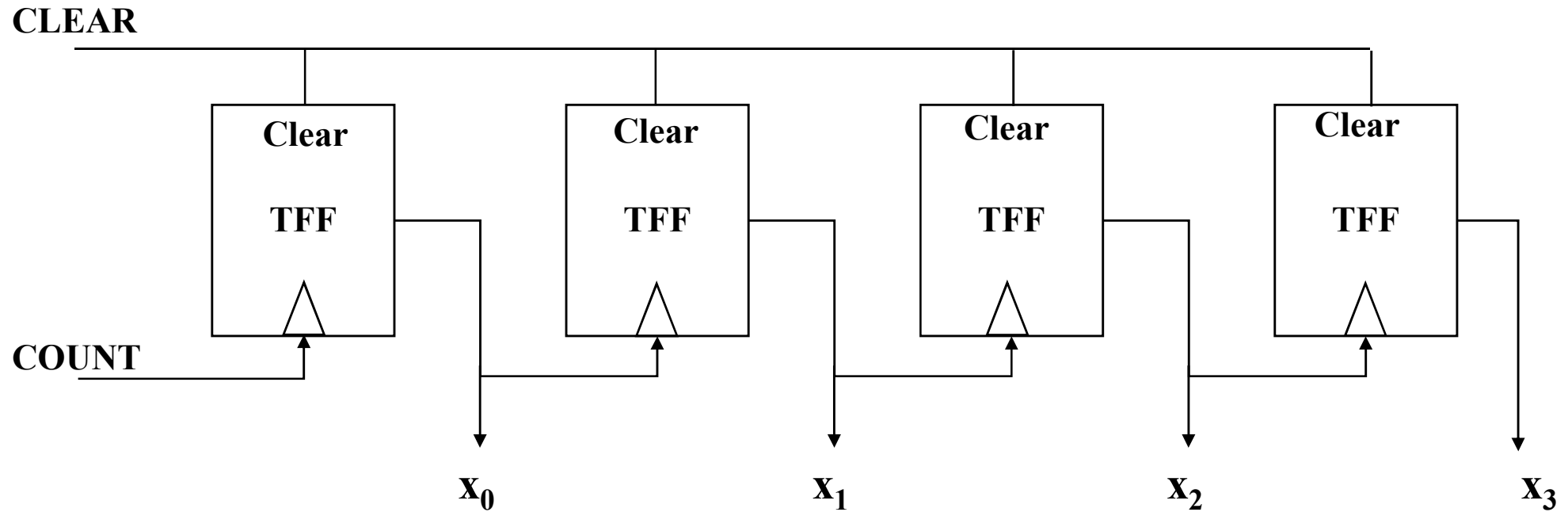


# Contatore asincrono

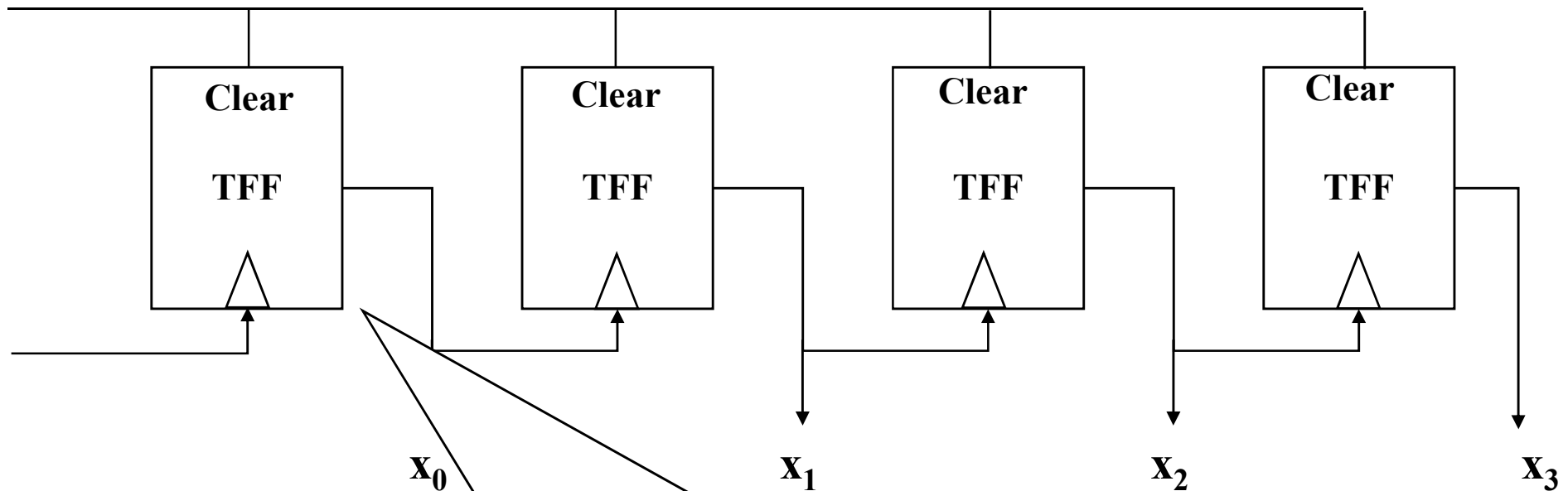


**Il flip flop di tipo T si complementa ad ogni impulso di clock.**

**Può essere ottenuto dal flip flop di tipo D connettendo l'uscita all'ingresso attraverso un inverter.**


# Contatore sincrono

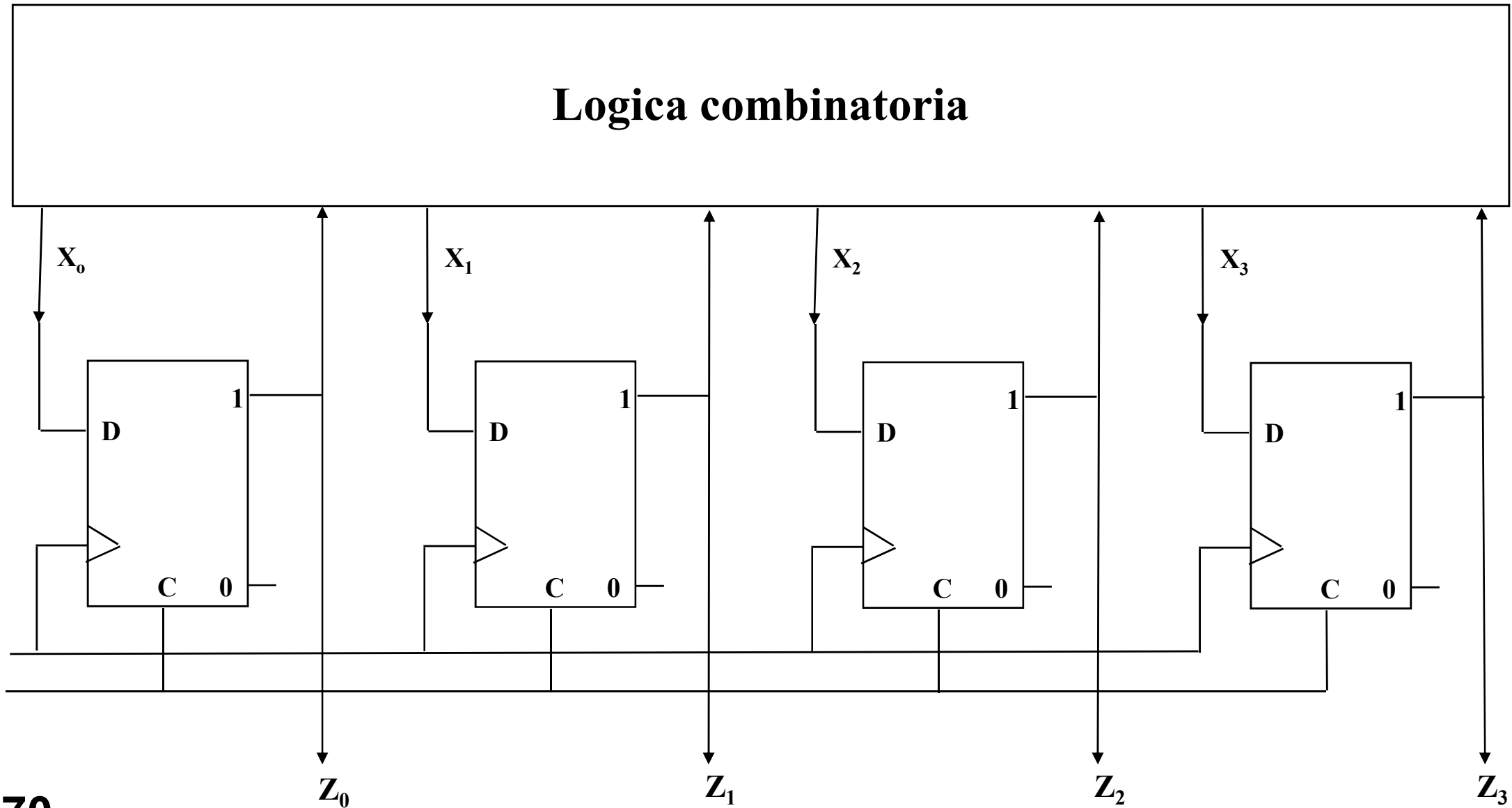

# Contatore sincrono

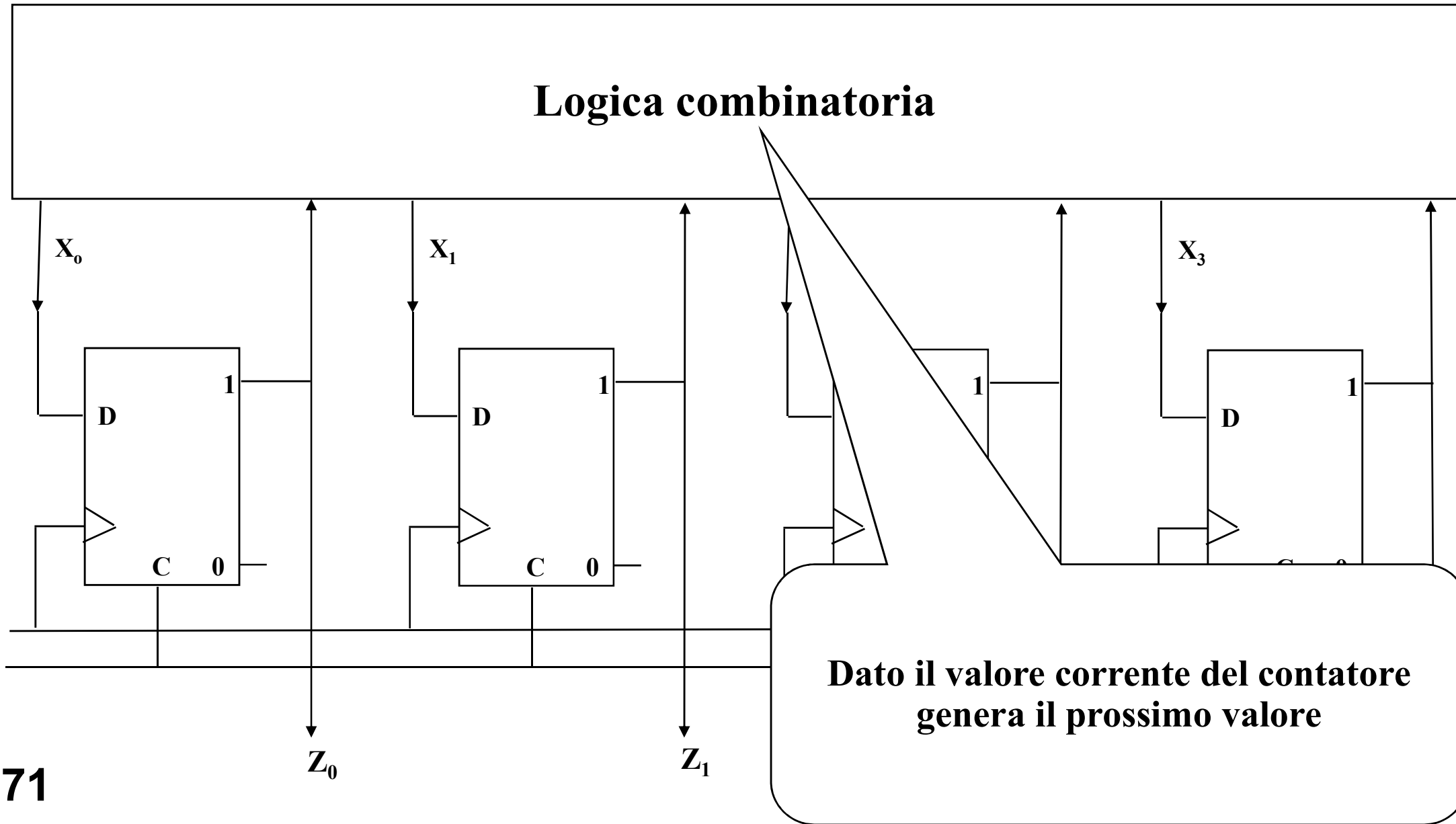
 
# Contatore sincrono modulo 16 con passo programmabile





# FPGA

***I Field Programmable Gate Array (FPGA) sono dispositivi programmabili che permettono di realizzare circuiti con funzionalità complesse, sia combinatorie sia sequenziali.***

**Rappresentano una soluzione alternativa alla realizzazione di un ASIC (Application Specific IC).**

## **ASIC**

- **Elevato costo di progettazione**
- **Basso costo unitario**

## **FPGA**

- **Basso costo di progettazione**
- **Elevato costo unitario.**


# FPGA

**Un dispositivo FPGA è composto da una griglia di blocchi logici (CLB) connessi da una rete di interconnessione e accessibili da un certo numero di segnali di I/O.**

**Sia i blocchi logici sia quelli di interconnessione sono programmabili:**


- programmando i primi si definisce la funzione che questi svolgono**
- programmando i secondi si definiscono le connessioni che devono essere realizzate.**

# FPGA: architettura

 

# CLB

Full Adder

 

Una LUT implementa una qualsiasi funzione logica a 3 ingressi, definita in fase di programmazione

# **FPGA: programmazione**

**La programmazione di un dispositivo FPGA definisce**

- il comportamento di ciascun CLB**
- il comportamento delle interconnessioni**
- il comportamento dei segnali di I/O.**

# FPGA: programmazione

**La programmazione di un dispositivo FPGA può avvenire in vari modi:**

- **al momento del primo utilizzo, «bruciando» alcuni elementi del dispositivo; la programmazione viene eseguita una sola volta (*One Time Programmable* o *OTP*)**
- **caricando in una memoria Flash interna una serie di bit (*bitstream*) che determinano il comportamento del dispositivo; la programmazione viene eseguita ogni volta che si vuole cambiare il circuito implementato**
- **caricando in una memoria RAM interna il bitstream; la programmazione viene eseguita ogni volta che il dispositivo viene alimentato.**

# FPGA: programmazione

**Il successo dei dispositivi FPGA dipende fortemente dalla disponibilità di strumenti CAD a basso costo che generano automaticamente i file di programmazione (*bitstream*) per il dispositivo.**

# FPGA: usi

**Le FPGA sono spesso utilizzate per realizzare a basso costo dispositivi altrimenti realizzabili tramite ASIC (*Application Specific IC*).**

**Rispetto agli ASIC le FPGA sono una soluzione**

- **più economica da progettare**
- **più costosa da produrre (in termini di costo di produzione)**
- **più lenta**
- **più costosa in termini di spazio.**

**Le FPGA sono quindi usate principalmente per**

- **prodotti realizzati in numero limitato**
- **applicazioni riconfigurabili**
- **prototipi.**



# FPGA: prodotti

I prodotti più diffusi basati sulla tecnologia FPGA sono

- **Xilinx**
- **Altera**
- **Microsemi.**



# Bus

**Permettono lo scambio di dati tra diversi componenti.**

**Possono essere realizzati**

- **all'interno del singolo IC (*Integrated Circuit*)**
- **su una piastra (per connettere dispositivi diversi)**
- **come interconnessione tra piastre (*backplane*).**

**Al bus possono essere associati:**

- **dispositivi di amplificazione**
- **buffer.**

# **Bus: costo**

**Il costo di un bus può essere elevato in termini di area di silicio (se connette moduli distanti sullo stesso IC) e di pin (se è accessibile dall'esterno del chip).**

# Connessione al bus


**Il generico dispositivo connesso a un bus può**

- **leggere i valori presenti sul bus**
- **scrivere sul bus**
- **leggere o scrivere a seconda dei momenti.**

# Connessione al bus

**Ad ogni istante uno e un solo dispositivo tra quelli connessi in scrittura al bus deve pilotarne il valore.**

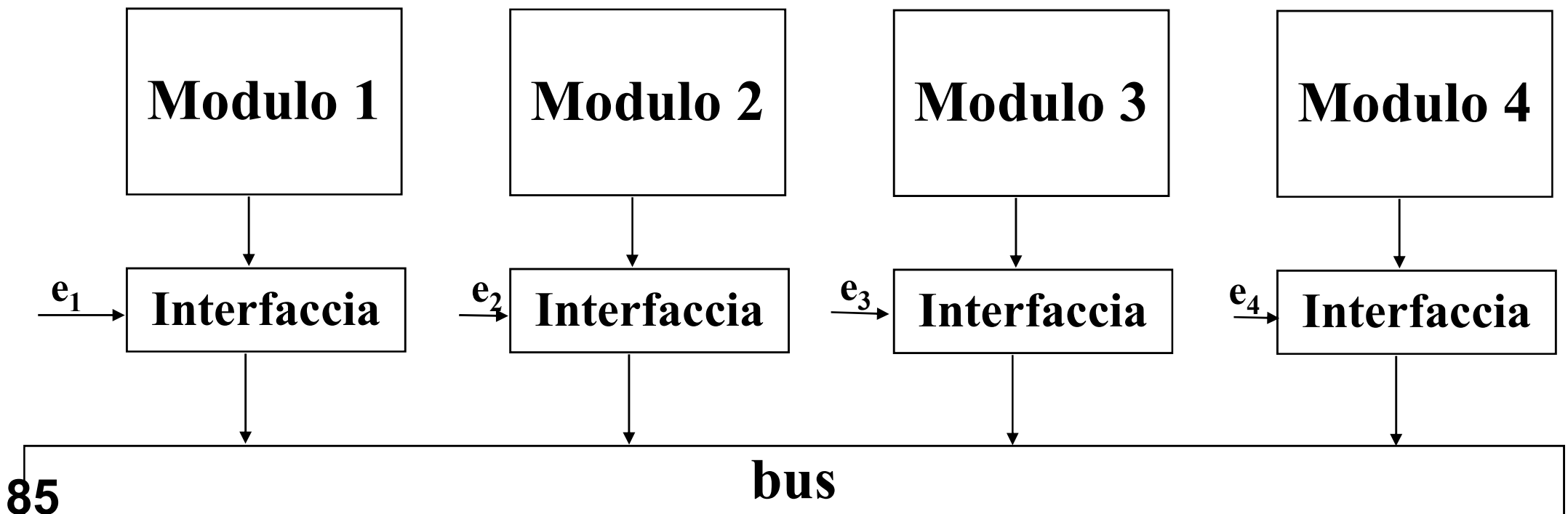**Gli altri devono assumere un valore particolare noto come *Z* (*alta impedenza*).**




# Buffer Tri-State

I buffer che fungono da interfaccia verso il bus sono detti *tri-state*.

Possiedono  $n$  ingressi di dato  $X$ , 1 ingresso di controllo  $e$ , e  $n$  uscite di dato  $Y$ .

Il valore di  $Y$  è

 - quello di  $X$ , se  $e=1$
- $Z$ , se  $e=0$ .



# Transceiver

**Alcuni moduli (ad esempio i processori e le memorie) possono prevedere segnali bidirezionali che a seconda dei momenti si configurano in entrata o in uscita.**

**In tal caso la connessione al bus deve avvenire attraverso un dispositivo (denominato *transceiver*) che risolve i problemi esistenti dal punto di vista elettrico.**

**A seconda del valore dei segnali di controllo, i segnali del trasceiver connessi al bus**

- leggono i valori provenienti dal bus e li trasferiscono al modulo**
- scrivono sul bus i valori provenienti dal modulo**
- assumono il valore Z.**


# Transceiver

**Modulo connesso al bus**

**Segnali di controllo**

**Transceiver**

**Bus**

 




 
# Bus: tipologie

Possono essere:

- *dedicati* (alto costo, elevate prestazioni)
- *condivisi* (basso costo, basse prestazioni): richiedono un meccanismo di regolamentazione degli accessi.



**Bus dedicato**

 

**Bus condiviso**

# Memorie

**Sono componenti corrispondenti funzionalmente ad insiemi di celle di memorizzazione, ciascuna in grado di memorizzare un bit.**


**Le celle sono organizzate in *parole*, ciascuna composta da  $n$  bit.**

**Tutti i bit di una parola sono letti e scritti insieme durante la generica operazione di I/O da/verso la memoria.**

**Ogni parola è caratterizzata da un *indirizzo*, corrispondente ad un intero tra 0 e  $m-1$  (dimensione della memoria) rappresentato su  $k$  bit ( $m=2^k$ ).**

**La lettura o scrittura di una parola avviene applicando il corrispondente indirizzo agli ingressi della memoria.**

# RAM

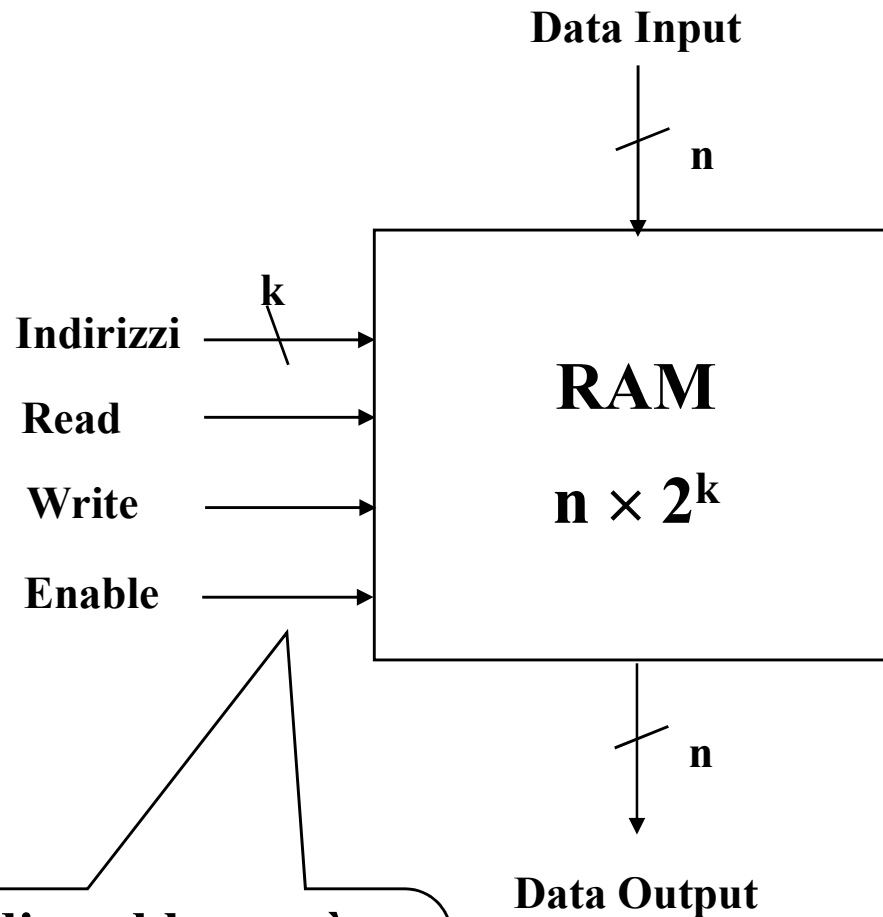

Se il segnale di enable non è attivo, la memoria è in stand-by (mantiene il contenuto ma non reagisce ai segnali di ingresso)

# RAM: funzionamento


## Ciclo di scrittura:

- si fornisce l'indirizzo
- si fornisce il dato
- si attiva il segnale di *write*.

## Ciclo di lettura:

- si fornisce l'indirizzo
- si attiva il segnale di *read*
- si legge il dato.

# RAM: struttura interna

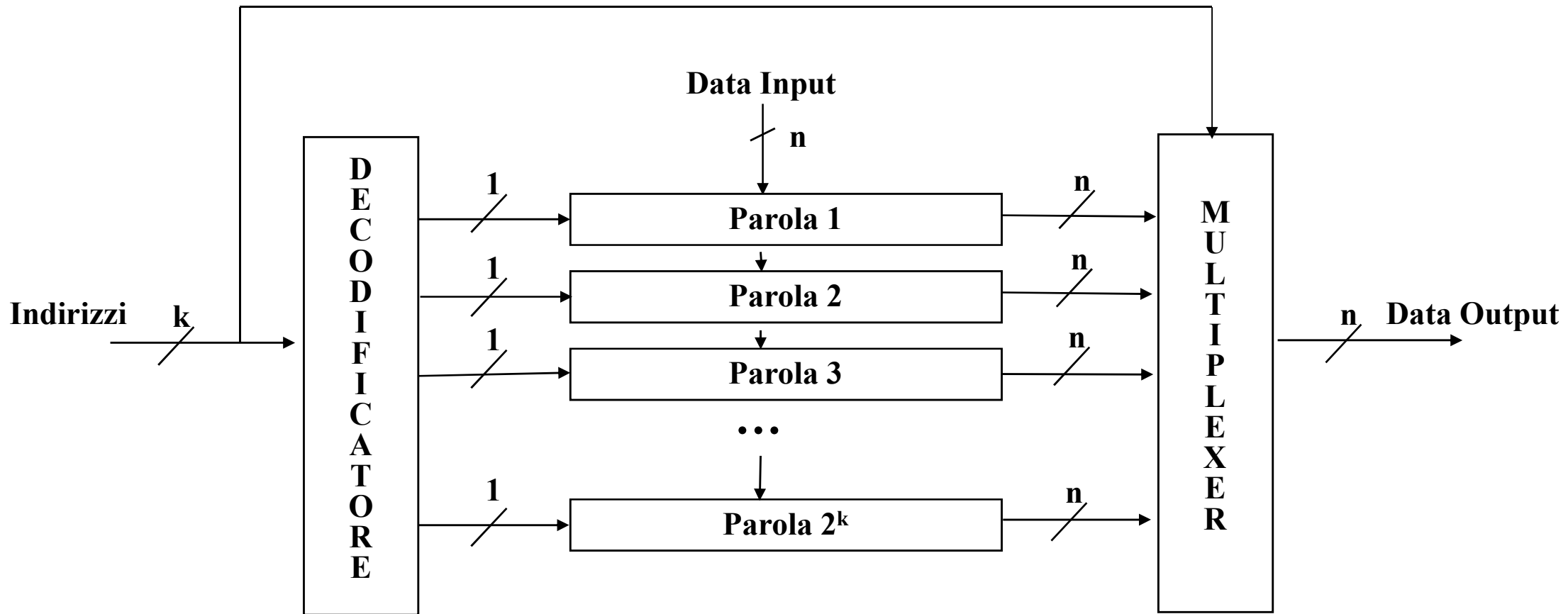


# ROM

**Sono memorie a sola lettura.**

**Implementano una funzione combinatoria.**

**Il contenuto viene determinato all'atto della fabbricazione, e non può in nessun modo essere modificato successivamente.**

# ROM

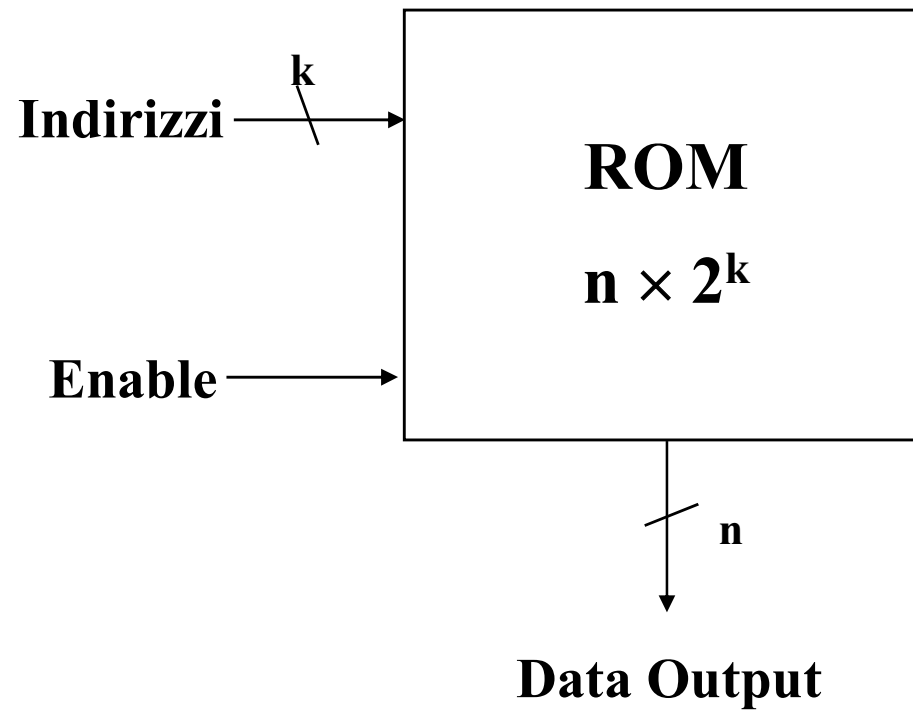


# Banchi di memoria

**Un *banco* di memoria è un insieme di moduli di memoria opportunamente interconnessi che si comportano come un'unica memoria (ROM, RAM o mista) di dimensioni complessive pari alla somma delle dimensioni dei moduli componenti.**



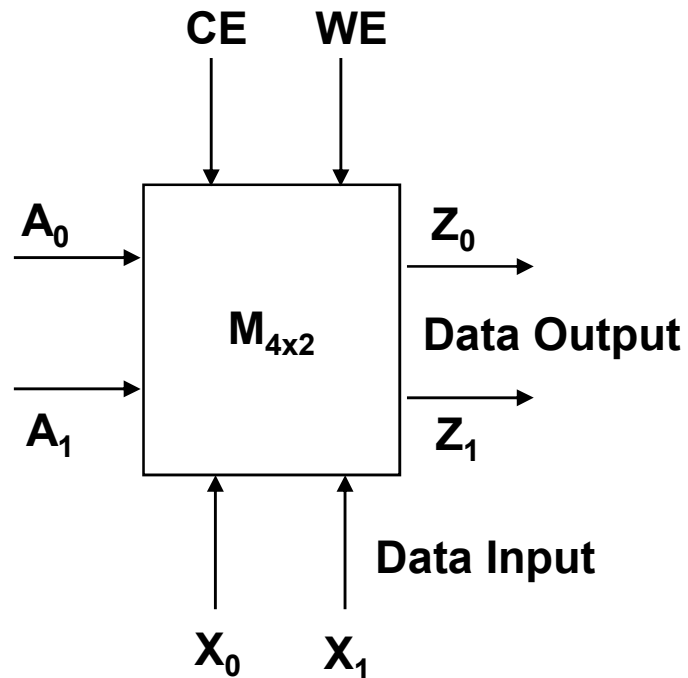
# Esempio

Si vuole progettare una RAM composta da 16x4 bit utilizzando il seguente modulo, contenente 4 parole da 2 bit ciascuna:



# Esempio (II)

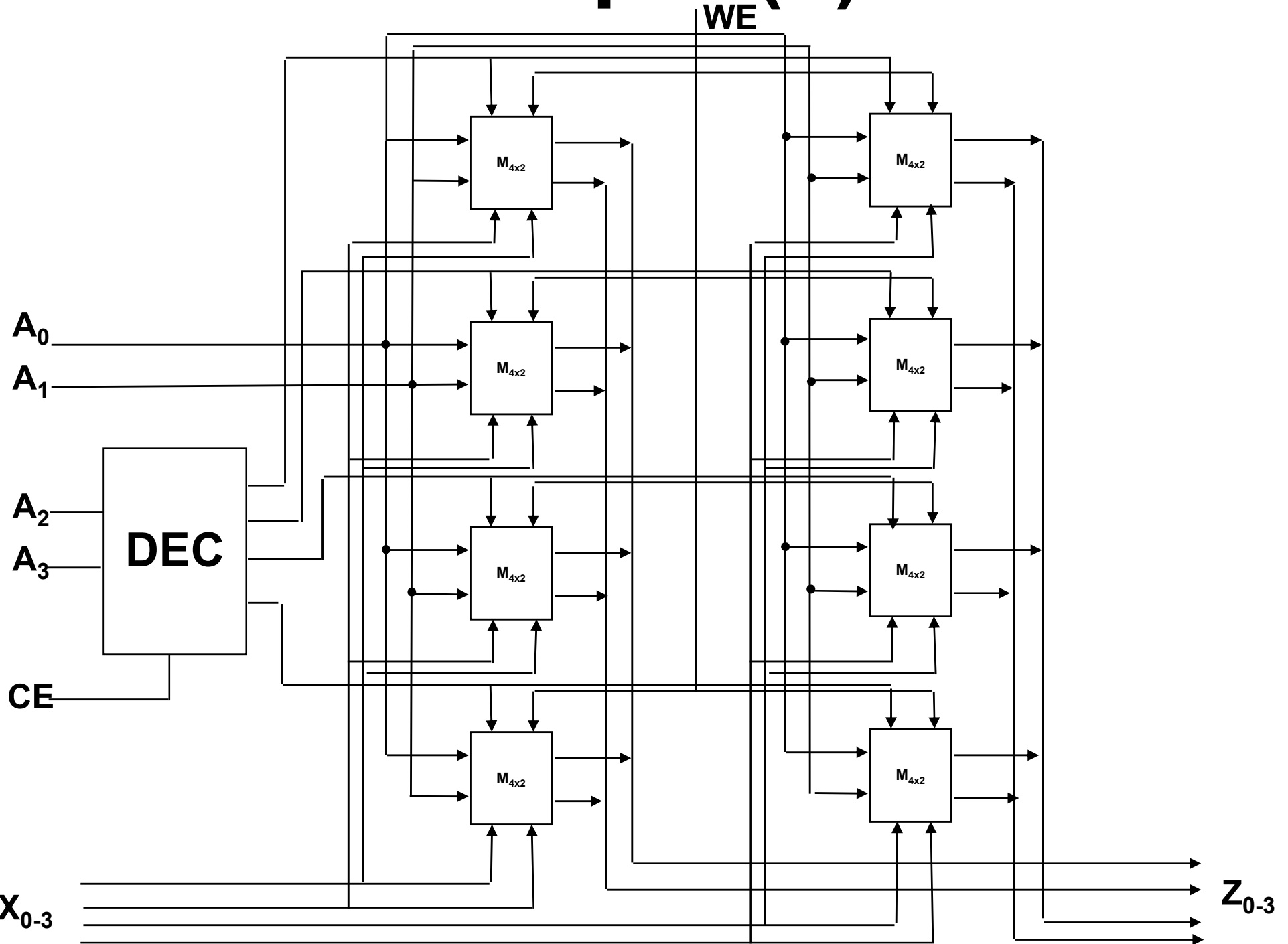

# **Regole generali per il progetto**

- **Tutti i chip sono collegati in parallelo al data bus**
- **Gli ingressi di indirizzo dei vari chip sono pilotati in parallelo dai bit meno significativi dell'indirizzo**
- **I bit di indirizzo più significativi vanno ad un decoder, che pilota i segnali di enable (CE) dei vari chip di memoria.**